

# Управление сдвигом фазы в ФАПЧ-синтезаторе

■ Альберто Баньяско

**Правильный подход может скомпенсировать отдельные неявные погрешности фазовых детекторов ФАПЧ, которые ухудшают технические характеристики систем.**

Во многих радиочастотных системах, особенно имеющих отношение к области телекоммуникаций, требуется опорные сигналы с точной и стабильной частотой. Для этой цели несколько производителей поставляют однокристальные схемы ФАПЧ со стандартной архитектурой (рис. 1).

В схемах ФАПЧ с подкачкой заряда выходом фазового детектора является токовый импульс фиксированной амплитуды, длительность которого определяется разностью фаз обоих входных сигналов. После начального переходного процесса оба сигнала оказываются одинаковой частоты  $f_{\text{COMPARE}}$ , и в идеале фазовый детектор на выходе не производит и не потребляет ток, а действует как бесконечно большой импеданс.

Несмотря на то, что под влиянием рынка телекоммуникаций происходит непрерывное улучшение этих радиокомпонентов, характеристики каждого элемента в принципе неидеальны. Если требуется высокая производительность, особенно в условиях фазовых помех, а также для обеспечения стабильности, необходимо применять контрмеры, ограничивающие нежелательные эффекты, обусловленные неидеальностью характеристик. Среди таких эффектов наиболее известны дрожание, блуждание и дрейф фазы,

причем два первых имеют нулевое среднее. Если сигнал представить в форме:

$$s(t) = \sin [\omega \times t + \phi(t)], \quad (1)$$

то указанные выше эффекты можно охарактеризовать следующим образом:

$$\begin{cases} \int_0^{\infty} \phi(t) \times dt = 0 & \text{дрожание или мерцание} \\ \int_0^{\infty} \phi(t) \times dt \neq 0 & \text{дрейф.} \end{cases} \quad (2)$$

В настоящей статье рассматриваются вопросы фазового дрейфа. Поскольку частота является производной фазы по времени, то быструю изменчивость фазы вследствие нестабильности можно проследить с помощью спектроанализатора. Для достижения лучшего разрешения по фазе нужно изменить схему фильтра ФАПЧ.

## ИЗМЕРЕНИЕ ДРЕЙФА ФАЗЫ

Дрейф фазы существенно зависит от температуры, поэтому скорость изменения дрейфовой составляющей фазы обычно мала и вносит умеренную погрешность в частоту. Отметим также, что

поворот фазы на входе  $f_{\text{IN}}$  приводит к соответствующему повороту фазы на выходе  $f_{\text{OUT}}$ . Это легко понять, если учесть, что фазовый детектор непрерывно компенсирует разность фаз сигналов  $f_{\text{IN}}/R$  и  $f_{\text{OUT}}/N$ .


Надежные и точные измерения можно выполнить по схеме на рис. 2. Методика вращения фазы основана на измерении задержки между моментами перехода обоих сигналов через нуль.

## ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДРЕЙФА ФАЗЫ

Изменения фазы выходного сигнала определяют следующие основные факторы: различие в задержках основного и опорного делителей частоты (масштабирующих усилителей), утечка тока подкачки заряда, импеданс управляющего входа ГУН, аналоговая задержка выходного усилителя ГУН, а также задержка распространения в цепях печатной платы [2]. Перечисленные параметры приводят к статическому сдвигу фазы, который, как правило, незначителен. Однако если он достаточно велик, то это может привести к нестабильности системы; в некоторых устройствах к нестабильности могут приводить даже малые сдвиги. Отдельные параметры чувствительны к температуре, из-за чего вариации температуры могут вызвать изменение статического сдвига фазы, который непосредственно связан с фазовым сдвигом, рассматриваемым в настоящей работе.

Важную роль играет и импеданс управляющего входа ГУН. Напомним, каким образом ФАПЧ генерирует выходной сигнал ГУН. Фазовый детектор вырабатывает токовые импульсы  $I_M$ , среднее значение которых за период частоты  $f_{\text{REF}}$  равно:
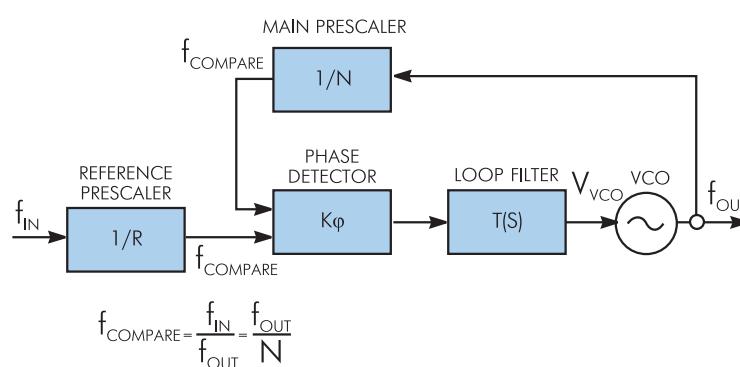
$$I_M = I_0 \times \Delta t_{\text{REF}} \times f_{\text{REF}}. \quad (3)$$



■ Рис. 1. Структура ФАПЧ