

УДК 621.313.3:622.3.0122

СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Боровикова А.П., студ.; Маренич К.Н., д.т.н., проф.; Лаппо П.В., доц., к.т.н.
(ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк, ДНР)

Проведенные исследования [1] показывают, что обеспечение искробезопасности цепей переменного тока повышенного напряжения связано с выделением на источнике коммутационного сигнала, достаточного для срабатывания искрозащиты, что в свою очередь приводит к снижению коэффициента использования искробезопасной мощности $K_{и}$ и КПД всего устройства.

Для повышения коэффициента $K_{и}$ и, как следствие, искробезопасной мощности, реализуемой в нагрузке при сохранении достаточно высокого КПД системы были разработаны способ обеспечения искробезопасной мощности электрических цепей и устройство для его осуществления [2], основанные на регулировании длительности фронта импульсов питающего напряжения при изменении сопротивления цепи нагрузки.

При этом используются свойства фильтров верхних частот ФВЧ в устройстве искрозащиты и трапецеидальная (стремящаяся к прямоугольной при уменьшении сопротивления нагрузки) форма питающего напряжения. Длительность фронта напряжения в нагрузке выбирается такой, что при ее уменьшении, соответствующем увеличению сопротивления нагрузки, увеличивается количество высокочастотных составляющих в спектре питающего напряжения, и срабатывает устройство искрозащиты, содержащее ФВЧ. Обеспечение искробезопасности цепи нагрузки осуществляется при максимально возможном коэффициенте сопротивлений.

На рисунке 1 приведена принципиальная схема генераторного устройства переменного тока низкой частоты, реализующая описанный способ, в котором регулирование высокочастотных колебаний осуществляется при помощи дросселя [2].

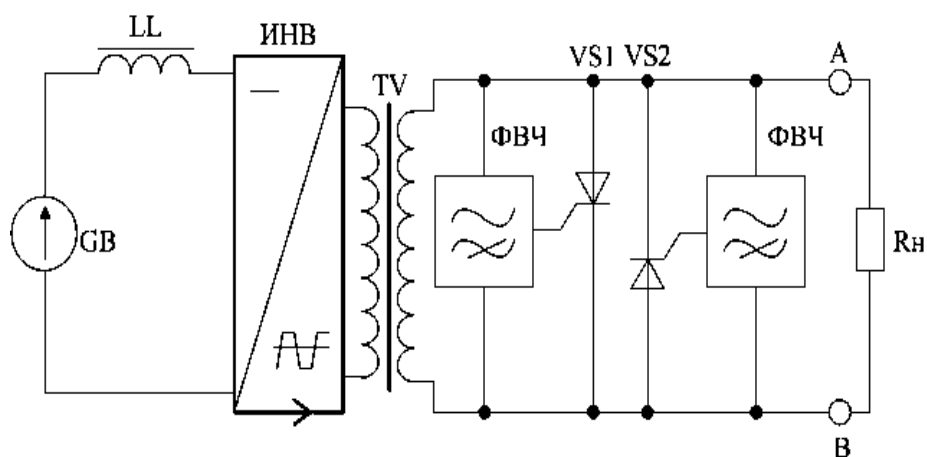


Рисунок 1 – Схема устройства, реализующая способ обеспечения искробезопасности электрических цепей переменного тока

Устройство содержит источник постоянного тока GB, подключенный к инвертору ИНВ, нагруженному на трансформатор TV. Ко вторичной обмотке трансформатора присоединены два фильтра ФВЧ, к выходам которых подключены управляющие электроды тиристоров VS1, VS2 и нагрузка $R_{н}$. инвертор вырабатывает совместно с трансформатором в цепи нагрузки AB переменный ток заданной частоты трапецеидальной формы. Поскольку фронт напряжения трапецеидальной формы является источником высокочастотных колебаний, то одной из задач при выборе параметров источника является ограничение уровня и частоты этих колебаний до

величины, при которой не происходит срабатывания искрозащиты во время нормальной работы генераторного устройства.

Так с увеличением сопротивления нагрузки снижается эффективность работы искрозащиты, необходимо обеспечить отключение источника при достижении критической величины сопротивления нагрузки R_n .

Трапецеидальное напряжение необходимо выбирать таким, чтобы при нормальном сопротивлении нагрузки крутизна фронта не приводила к формированию высокочастотных составляющих, достаточных для включения искрозащиты, а при увеличении сопротивления нагрузки обеспечивала ее включение.

Регулирование длительности фронтов и формирование сигнала, пропорционального сопротивлению нагрузки R_n , осуществляется дросселем L . При этом связь дросселя с цепью нагрузки осуществляется по магнитному потоку трансформатора TV . В начальный момент коммутации цепи нагрузки возникает электрический разряд и во вторичной обмотке трансформатора TV возникает скачок напряжения, высокочастотные составляющие которого поступают через ФВЧ на управляющие электроды тиристоров $VS1$ или $VS2$. При срабатывании любого из них обеспечивается шунтирование выходной цепи АВ генераторного устройства и, как следствие, ее искробезопасность. Для срабатывания тиристоров $VS1$, $VS2$ необходимо, чтобы на их управляющие электроды поступало напряжение с амплитудой, превышающей некоторый пороговый уровень в течение времени, достаточного для срабатывания. Учитывая, что питающее напряжение имеет трапецеидальную форму, на вторичной обмотке трансформатора TV условие срабатывания тиристоров $VS1$ или $VS2$ от изменения крутизны фронта можно записать в виде:

$$t_{\phi} \leq t_{\text{вкл}} \frac{U_2}{U_{\text{вкл}}} \quad (1),$$

где t_{ϕ} – длительность фронта трапецеидального напряжения на вторичной обмотке трансформатора;

$t_{\text{вкл}}$ – время включения тиристоров;

U_2 – амплитуда напряжения на вторичной обмотке трансформатора;

$U_{\text{вкл}}$ – напряжение включения тиристоров.

Для определения длительности фронта выходного напряжения t_{ϕ} воспользуемся эквивалентной схемой устройства, изображенного на рис. 2.

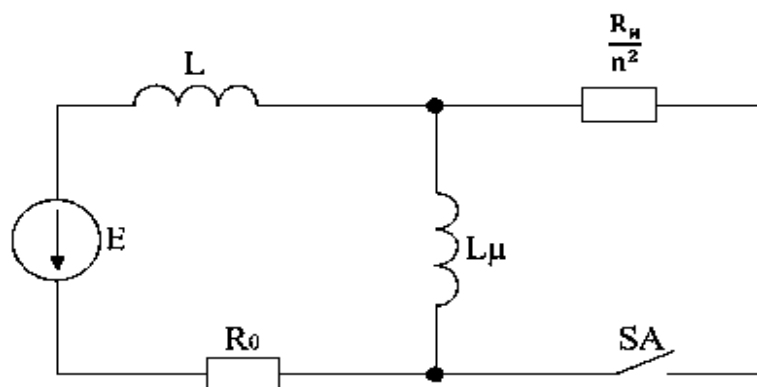


Рисунок 2 – Эквивалентная схема устройства, приведенная к первичной обмотки трансформатора

Для упрощения анализа пренебрегаем индуктивностью намагничивания L_{μ} , предполагая ее величину очень большой [3]. Длительность фронта t_{ϕ} отсчитывается между уровнями 0,1 и 0,9 от установившегося значения выходного напряжения.

Из анализа эквивалентной схемы следует, что длительность фронта выходного напряжения определяется по постоянной цепи, образованной последовательным включением индуктивности дросселя L внутреннего сопротивления источника постоянного тока R_0 и

сопротивления нагрузки, приведенным к первичной цепи трансформатора $\frac{R_n}{n^2}$ и определяется по формуле:

$$t_\phi = \frac{L \ln 10}{\frac{R_n}{n^2} + R_o} \quad (2),$$

где L – индуктивность дросселя;
 n – коэффициент трансформатора;
 R_n – сопротивление нагрузки;
 R_o – внутреннее сопротивление источника E .

При увеличении сопротивления нагрузки R_n происходит уменьшение длительности фронта t_ϕ , причем, чем больше индуктивность дросселя, тем больше изменение длительности фронта, а, следовательно, частотного спектра выходного напряжения.

Для обеспечения максимальной крутизны регулирования частотного спектра выходного напряжения инвертора и срабатывания VS1, VS2 (для ограничения возрастания максимального выходного напряжения при увеличении сопротивления нагрузки выше некоторого максимального значения $R_{n \max}$) необходимо чтобы величина индуктивного дросселя LL удовлетворяла условию:

$$L \geq \frac{t_{вкл}}{2,3} \frac{U_{2 \max}}{U_{вкл}} \left(\frac{R_{\max}}{n^2} + R_o \right) \quad (3),$$

где L – индуктивность дросселя;
 $t_{вкл}$ – время включения тиристорov;
 $U_{вкл}$ – напряжение включения тиристорov;
 n – коэффициент трансформации трансформатора;
 $R_{n \max}$ – максимальное значение сопротивления R_n , при котором происходит включение тиристорov;

$U_{2 \max}$ – максимальное напряжение на вторичной обмотке трансформатора при сопротивлении нагрузки R_n , равной $R_{n \max}$.

В реальном генераторном устройстве шахтной электроразведочной станции ШЭРС-4 применялся типовой анодный трансформатор, у которого коэффициент трансформации $n = 6$. При использовании триодных тиристорov средней мощности с параметрами: $t_{вкл} = 3 \text{ мкс}$, $U_{вкл} = 1,2 \text{ В}$ срабатывание устройства искрозащиты происходит при сопротивлении нагрузки, превышающем 1 кОм . Напряжение на нагрузке $U_{2 \max}$ составляло 120 В , внутреннее сопротивление источника $R_o = 10 \text{ Ом}$. Рассчитанная по формуле (3) индуктивность дросселя L при этом должна быть $L \geq 4,9 \text{ мГн}$.

В испытываемом образце искрозащита надежно срабатывала при повышении нагрузки выше указанной величины в том случае, когда индуктивность дросселя была равна $L = 5,4 \text{ мГн}$, то есть погрешность при выборе индуктивности составила $9,3\%$.

Искробезопасная мощность в нагрузке составила $14,4 \text{ Вт}$. При использовании активного сопротивления источника порядка 1000 Ом искробезопасная мощность в нагрузке не превышает 9 Вт , то есть искробезопасная мощность при использовании предложенного способа увеличилась в $1,6$ раза.

Перечень ссылок

1. Коган Э.Г. способы и средства обеспечения искробезопасности рудничного электрооборудования. – М.: Недра, 1988.-101с., ил.
2. А.с. 909220 (СССР). Способ обеспечения искробезопасности электрических цепей и устройство для его осуществления /П.В.Лаппо, Ю.Г.Мясников, Н.П. Ванжа, Г.А.Черномордик. – Оpubл. В Б.И., 1982, №8.
3. Ромаш Э.М. Тиристорные преобразователи в устройствах питания радиоэлектронной аппаратуры. – М.: Энергия, 1975. – 176с., ил.